記 安計大賽 2020/21 Creative Coder Competition

Arduino 道踏工作坊 Advanced Training Workshop

合辦機構 Co-organizer





Department of Electrical and Electronic Engineering 電 機 電 子 工 程 系 贊助 Sponsor



使用mBlock5步驟

- 1. 電腦連接Arduino UNO
- 2. 開啟mBlock5程式
- 3. [設備] →[添加]→選擇[Arduino UNO](首次使用需 要連網獲取)
- 4. [連接] →選擇Arduino UNO的COM→ [連接]
- 模式:
 - 上傳:所有程式需要上傳才會作用
 - 在線:雙擊程式可以即時作用



arduino IDE (Integrated Development Environment)



AN OPEN PROJECT WRITTEN, DEBUGGED, AND SUPPORTED BY ARDUINO.CC AND THE ARDUINO COMMUNITY WORLDWIDE

LEARN MORE ABOUT THE CONTRIBUTORS OF ARDUINO.CC on arduino.cc/credits







使用Arduino IDE步驟

 1.連接Arduino UNO
 2.開啟Arduino IDE
 3. "Tools" -> "Board" 選擇Arduino型號 (Arduino UNO)
 1. "Tools" -> "Port" -> 選擇最大COM Port (Windows) / 最大modem (MacOS)









第三部分:認識編程指令



Arduino/Genuino Uno on /dev/cu.usbmodem1411





活動1:閃爍發光二極管

int ledPin = 8;

// 設定腳位8為LED的腳位

void setup() {
pinMode (ledPin,OUTPUT);
}

void loop() {
 digitalWrite(ledPin,HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(ledPin,LOW);
 delay(1000);
}

// 設定LED腳位為輸出

// LED腳位高電壓(亮燈) // 延遲1000毫秒(1秒) // LED腳位低電壓(關燈) // 延遲1000毫秒(1秒)

小心! (1)大小階(2)分號(3)形式 均要正確 (Case Sensitive)



活動1.2:閃爍發光二極管

如要加快閃爍速度...

int ledPin = 8;

void setup() {
pinMode (ledPin,OUTPUT);
}

void loop() {
 digitalWrite(ledPin,HIGH);
 dela(1000);
 digitalWrite(ledPin,LOW);
 dela(1000);
}

重溫:類比輸入 Analog-in 1.Arduino部分接腳位設定為類比數碼轉換器 (Analog to Digital Convertor, ADC) 2.數值由0至1023 (總數: 1024或2¹⁰) 3.例子: 可變電阻 (繼電器)、光敏電阻 (LDR)





Thermistor Module







VCC:連接5V電源接孔 GND:連接GND接地接孔 A0:連接類比輸入接孔



 A0 – 接孔A0
 VCC – 接孔5V
 GND – 接孔GND



















如果連接2顆LED...











當 Arduino Uno 啟動時
不停重複
如果 ○ 類比埠(A) 0 小於 250 那麼
∞ 設置PWM 11 輸出為 255
否則
如果 🔎 類比埠 (A) 0 小於 270 那麼
∞ 設置PWM 11 輸出為 150
否則
如果 [∞] 類比埠(A) 0 小於 285 那麼
∞ 設置PWM 11 輸出為 100
で
如果 ([∞] 類比埠(A) 0 小於 295 那麼
∞ 設置PWM 11 輸出為 50
否則
∞ _{設置PWM} 11 輸出為 0
t

伺服摩打(舵機) Servo Motor

橙色線:訊號線 紅色線:電源 啡色線:接地





伺服摩打(舵機) Servo Motor









活動7:製作節拍器







超聲波感應器 Ultrasonic Sensor



HC-SR04型號:

VCC:供電 Trig:發射超音波 Echo:接收超音波 GND:接地





裝置挑戰

- 接駁超聲波傳感器和蜂鳴片,組成一個感測距離的裝置。
- 當距離少於10cm,裝置就會發出連續警號,當距離越近, 警號越頻密。